

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

IT012 – TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

LAB 01

CÔNG LUẬN LÝ VÀ ĐẠI SỐ BOOLE TRÊN LOGISIM

Họ và tên	Nguyễn Công Danh	MSSV	25520249
Lớp	CNTT2025.1	Ngày thực hành	28/09/2026
Tự chấm	12/10	Link Git	https://github.com/danhnguyn295/IT012

1. Tổng quan buổi thực hành

Sinh viên dùng phần mềm **Logisim** để biến kiến thức Chương 3 (đại số Boole, công luận lý, tối ưu luận lý, bìa Karnaugh) thành các thí nghiệm **dự đoán – dựng mạch – quan sát – giải thích**.

Sau buổi thực hành, Sinh viên có thể:

- Dựng mạch từ các công luận lý trong Logisim, đọc và ghi được bảng chân trị của mạch.
- Phân biệt đẳng thức Boole **đúng/sai** bằng mô phỏng, tìm phản ví dụ, chứng minh bằng tiên đề/định lý.
- Lập bảng chân trị từ một đặc tả, viết dạng chính tắc (Σm , ΠM) và hiện thực thành mạch.
- Tối ưu biểu thức bằng đại số Boole và bìa Karnaugh (gom 1 $\rightarrow$ SoP, gom 0 $\rightarrow$ PoS), tính chi phí $C(B)$, kiểm chứng tương đương.
- Đánh giá khi nào bìa Karnaugh không rút gọn được hàm và cần chọn loại cổng phù hợp hơn.

Phần	Nội dung	Thời gian gợi ý	Điểm
Phần 0	Làm quen Logisim, kiểm tra môi trường	20 phút	
TN 1	Các công luận lý: dự đoán – quan sát – giải thích	30 phút	1,5
TN 2	Đẳng thức Boole: đúng hay sai?	40 phút	2,0
TN 3	Từ đặc tả $\rightarrow$ bảng chân trị $\rightarrow$ dạng chính tắc $\rightarrow$ mạch	45 phút	2,0
TN 4	Tối ưu luận lý: đại số Boole và bìa Karnaugh (SoP / PoS)	55 phút	4,0
TN 5	Mở rộng: khi bìa Karnaugh “bó tay” (Mở rộng)	20 phút	2,0
Kết	Tổng kết, phản tư, nộp bài	15 phút	0,5
Tổng		225 phút	12,0/10,0

Quy ước làm bài

- **Ô nền vàng nhạt** là chỗ Sinh viên điền hoặc trả lời trực tiếp vào file này (gõ chữ, hoặc dán ảnh chụp màn hình vào khung nét đứt).
- Ký hiệu: NOT là dấu phẩy trên (A'); AND viết liền hoặc $A \cdot B$; OR là $A + B$; XOR là $A \oplus B$. Biến đầu tiên là bit trọng số cao nhất (ABCD: A là MSB).
- Mỗi thí nghiệm theo chu trình **DỰ ĐOÁN** → **QUAN SÁT** → **GIẢI THÍCH**. Ghi dự đoán **trước** khi mô phỏng; dự đoán sai **không bị trừ điểm**, phần giải thích vì sao sai mới được chấm.

PHẦN 0 — Làm quen Logisim (20 phút)

Giảng viên hướng dẫn nhanh giao diện Logisim theo tài liệu *Hướng dẫn sử dụng Logisim*. Sinh viên tự đánh dấu ☒ khi thực hiện được từng kỹ năng dưới đây (bỏ qua nếu đã thành thạo).

☒	Kỹ năng	Gợi ý
☒	Tạo project mới; đặt tên circuit đầu tiên là Warmup ; lưu file IT012_Lab01_<MSSV>.circ	Mỗi thí nghiệm dùng một circuit riêng trong cùng một file (Project ► Add Circuit).
☒	Đặt Input Pin và Output Pin ; đặt nhãn (Label) cho từng pin	Nhãn ngắn gọn: A, B, C, F... Công cụ phân tích mạch lấy tên biến từ nhãn.
☒	Đặt cổng AND, OR, NOT; đổi Number of Inputs	Chọn cổng rồi chỉnh thuộc tính ở ngăn thuộc tính (góc dưới bên trái).
☒	Nối dây; rẽ nhánh từ một dây đã có	Dây chỉ cắt ngang nhau thì không nối. Chỗ nối thật có chấm tròn.
☒	Dùng Poke tool đổi giá trị ngõ vào; đọc màu dây	Bấm lên Input Pin để đổi $0 \leftrightarrow 1$.
☒	Thêm circuit mới và chuyển qua lại giữa các circuit	Tên circuit dùng đúng quy ước: TN1, TN2, TN3, TN4, TN5.
☒	Mở Project ► Analyze Circuit và xem tab Table	Công cụ tự sinh bảng chân trị của mạch. Sẽ dùng nhiều lần trong buổi này.
☒	Chụp màn hình mạch và dán vào khung ảnh của file này	Chụp cả mạch lẫn nhãn ngõ vào/ngõ ra.

Phiên bản Logisim đang dùng

Logisim evolution 5.0.0

Đọc màu dây trong Logisim


Xanh lá sáng = 1 · **Xanh lá đậm** = 0 · **Xanh dương** = dây chưa được điều khiển (chưa nối tới nguồn)
 · **Đỏ** = lỗi/xung đột.

Nếu ngõ ra không đổi khi Sinh viên bật/tắt ngõ vào, hãy kiểm tra xem dây đã thật sự được nối hay chỉ “nằm cạnh nhau”.

Bước 0 – Kiểm tra nhanh. Trong circuit **Warmup**, dựng mạch **$F = A \cdot B'$** (1 cổng NOT + 1 cổng AND), đặt nhãn A, B, F. Dùng Analyze Circuit ► Table để điền bảng chân trị.

A	B	$F = A \cdot B'$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

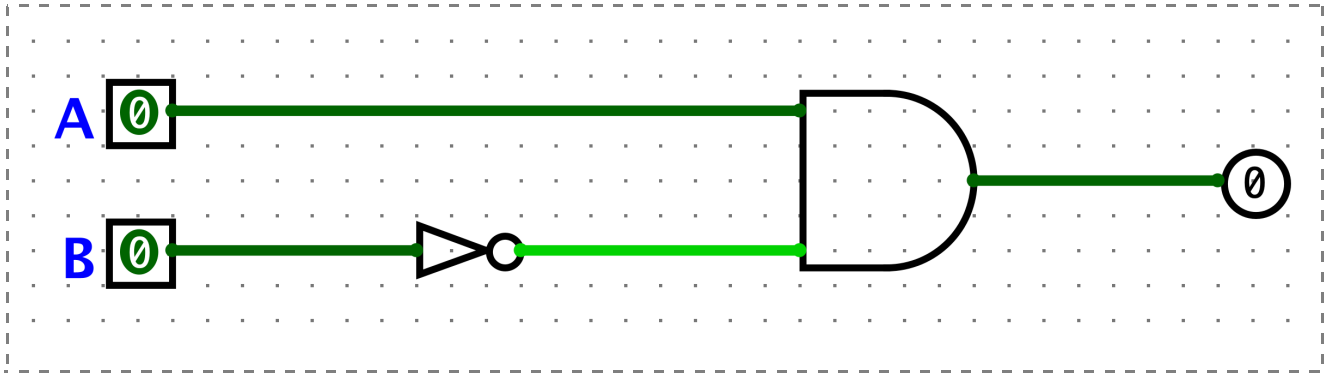Circuit Warmup chỉ để làm quen, không nộp.



THÍ NGHIỆM 1 — Các cổng luận lý: dự đoán, quan sát, giải thích

Thời lượng gợi ý: 30 phút · Circuit: TN1 · Điểm: 1,5

A. Cổng luận lý 2 ngõ vào

Bước 1.1 – Dự đoán mạch. Trong circuit TN1, đặt 2 Input Pin A, B và 7 Output Pin có nhãn. Nối: NOT (chỉ ngõ vào A), rồi AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR (mỗi cổng nhận A và B).

QUAN SÁT Dùng Poke tool đổi A, B và ghi các ngõ ra vào Bảng 1.

Bảng 1. Bảng chân trị các cổng 2 ngõ vào (đo trên Logisim)

A	B	A'	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	0	1

Câu 1.1 (Phân tích). Từ Bảng 1, chỉ ra các cặp cổng luôn cho ngõ ra **đối nghịch nhau** ở mọi tổ hợp. Viết mỗi quan hệ dưới dạng biểu thức Boole (ví dụ: $X = Y'$).

Trả lời: Các cặp cổng đối nghịch nhau là:
 AND và NAND ($NAND = AND'$)
 OR và NOR ($NOR = OR'$)
 XOR và XNOR ($XNOR = XOR'$)

Câu 1.2 (Phân tích). Một số cổng có ngõ ra khác với ba hàng còn lại ở đúng **một** hàng. Điền vào bảng (tham khảo bảng minterm/maxterm ở slide *Dạng chính tắc*).

Đặc điểm	Cổng	Hàng (A B)	Minterm / Maxterm tương ứng
Ngõ ra = 1 ở đúng một hàng	AND	11	Minterm m_3
Ngõ ra = 1 ở đúng một hàng	NOR	00	Minterm m_0
Ngõ ra = 0 ở đúng một hàng	OR	00	Maxterm M_3
Ngõ ra = 0 ở đúng một hàng	NAND	11	Maxterm M_0

Câu 1.3 (Hiểu). XNOR(A, B) bằng 1 khi nào? Từ đó giải thích vì sao cổng XNOR có thể dùng làm **mạch so sánh** hai tín hiệu (sẽ dùng ở Thí nghiệm 2).

Trả lời: $XNOR(A, B)$ bằng 1 khi A và B giống nhau, do đó cổng này có thể dùng làm mạch so sánh tín hiệu.

B. Công nhiều ngõ vào

Bước 1.2 – Dựng thêm. Thêm Input Pin C. Trong cùng circuit TN1, dựng: (a) cổng **XOR** với Number of Inputs = 3 (ngõ ra **XOR3**); (b) cổng **NAND** với Number of Inputs = 3 (ngõ ra **NAND3**); (c) hai cổng NAND 2 ngõ vào nối tiếp: $X = \text{NAND}(A, B)$, rồi $Y = \text{NAND}(X, C)$ (ngõ ra **CHAIN**).

DỰ ĐOÁN Trước khi mô phỏng, dựa vào định nghĩa XOR ở slide (ngõ ra = 1 khi số ngõ vào bằng 1 là lẻ), điền cột “XOR3 – dự đoán” của Bảng 2.

QUAN SÁT Sau đó điền 3 cột còn lại bằng giá trị đo được.

Bảng 2. Công 3 ngõ vào

A	B	C	XOR3 – dự đoán	XOR3 – đo được	CHAIN = (A NAND B) NAND C	NAND3
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0


Câu 1.4 (Phân tích). So sánh hai cột XOR3 và ghi các hàng khác nhau (nếu có). Mở thuộc tính **Multiple-Input Behavior** của cổng XOR (nếu phiên bản Logisim của Sinh viên có), thử từng giá trị: giá trị nào cho kết quả khớp định nghĩa ở slide? Giá trị còn lại thực chất đang mô tả điều kiện gì?

Trả lời: So sánh hai cột XOR3 dự đoán và XOR3 đo được, hàng có kết quả khác nhau là tổ hợp $A=1, B=1, C=1$. Theo định nghĩa trên slide, ngõ ra của cổng XOR bằng 1 khi số lượng ngõ vào mang giá trị 1 là số lẻ. Ở tổ hợp này có ba ngõ vào bằng 1 (là số lẻ) nên ngõ ra dự đoán phải là 1, nhưng thực tế đo được trên mạch lại là 0. Khi mở thuộc tính Multiple-Input Behavior của cổng XOR, ta thấy có 2 giá trị:
 "When an odd number are on": Giá trị này cho kết quả khớp hoàn toàn với định nghĩa trên slide (ngõ ra bằng 1 khi số lượng bit 1 là lẻ).
 "When one input is on": Giá trị còn lại (ứng với kết quả đo được lúc đầu) thực chất mô tả điều kiện: ngõ ra chỉ bằng 1 khi có đúng duy nhất một ngõ vào bằng 1. Do đó, khi cả ba ngõ vào đều bằng 1, ngõ ra sẽ trả về 0.

Câu 1.5 (Áp dụng). Cột CHAIN có trùng cột NAND3 không? Điền các bước biến đổi CHAIN thành biểu thức đơn giản (dùng định lý De Morgan và $x'' = x$), rồi cho biết phép NAND **thiếu** tính chất nào so với AND/OR.

$\text{CHAIN} = ((A \cdot B)' \cdot C)'$	=	$((A \cdot B)')' + C'$	=	$A \cdot B + C'$
--	---	------------------------	---	------------------

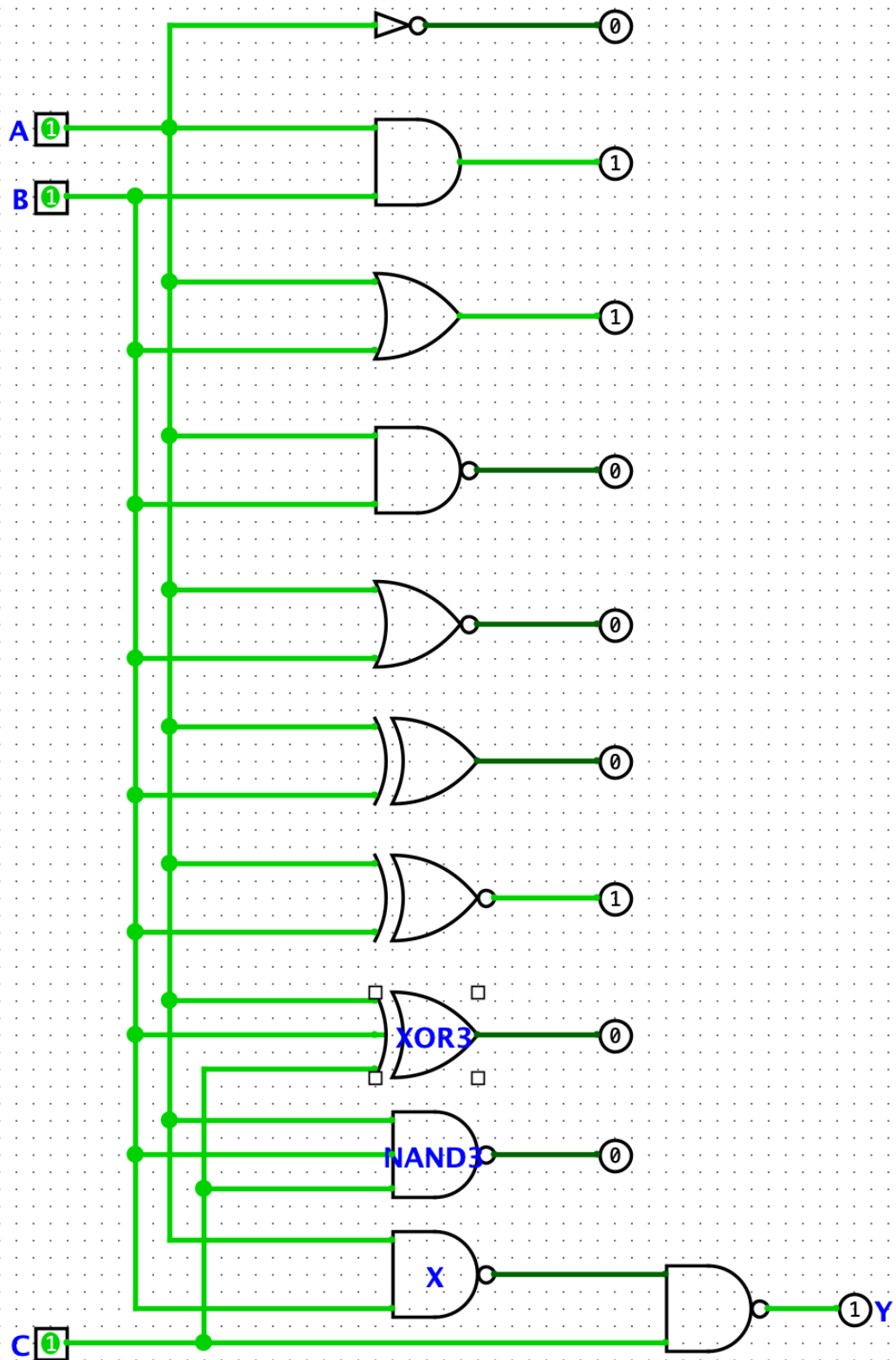Tính chất NAND bị thiếu và ví dụ minh họa: $\text{NAND}(\text{NAND}(A, B), C)$ khác với $\text{NAND}(A, \text{NAND}(B, C))$



THÍ NGHIỆM 2 — Đẳng thức Boole: đúng hay sai?

Thời lượng gợi ý: 40 phút · Circuit: TN2 · Điểm: 2,0

Tình huống

Một bạn cùng lớp đưa ra 5 “đẳng thức Boole” và bảo rằng “nhìn qua thấy đúng”. Sinh viên sẽ dùng Logisim để **kiểm chứng bằng vét cạn** (thử mọi tổ hợp ngõ vào), tìm phản ví dụ nếu có, rồi **chứng minh** bằng tiên đề/định lý.

DỰ ĐOÁN Chỉ bằng trực giác và kiến thức từ slide, hãy đánh giá từng đẳng thức là Đúng (Đ) hay Sai (S) **trước khi** dựng mạch.

Bảng 3. Các đẳng thức cần kiểm chứng (x, y, z là biến luận lý)

#	Đẳng thức	Dự đoán (Đ/S)	Kết quả mô phỏng (Đ/S)
1	$(x + y)' = x' \cdot y'$	Đ	Đ
2	$(x \cdot y)' = x' \cdot y'$	S	S
3	$x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z)$	Đ	Đ
4	$x + x' \cdot y = x$	S	S
5	$x + x' \cdot y = x + y$	Đ	Đ

DỰNG MẠCH Trong circuit TN2: đặt 3 Input Pin x, y, z. Với mỗi đẳng thức #i, dựng **vế trái (L)** và **vế phải (R)**, rồi đưa cả hai vào một cổng XNOR để có ngõ ra EQi. Vì XNOR = 1 khi hai ngõ vào bằng nhau (Câu 1.3), EQi = 1 nghĩa là hai vế bằng nhau tại tổ hợp đó. Đặt 5 Output Pin nhãn EQ1...EQ5.

Gợi ý: dùng chung các cổng NOT của x và y, và những biểu thức con giống nhau (ví dụ $x' \cdot y'$ xuất hiện ở #1 và #2; $x + x' \cdot y$ xuất hiện ở #4 và #5). Toàn mạch chỉ cần khoảng 20 cổng.

KIỂM CHỨNG Mở Project ► Analyze Circuit ► Table và chép kết quả vào Bảng 4. Một đẳng thức là đúng khi cột EQ tương ứng bằng 1 ở **cả 8 hàng**.

Bảng 4. Ngõ ra EQ của mạch TN2

x	y	z	EQ1	EQ2	EQ3	EQ4	EQ5
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

GIẢI THÍCH Hoàn thành Bảng 5. Với đẳng thức sai, chọn **một** hàng có EQ = 0, tự tính giá trị về trái và về phải **bằng tay** để xác nhận phản ví dụ.

Bảng 5. Kết luận và phản ví dụ

#	Kết luận (Đ/S)	Nếu sai: phản ví dụ ($x \ y \ z$) và giá trị về trái / về phải	Nếu sai: sửa lại thành đẳng thức đúng
1	Đ		
2	S	$x=1, y=0, VT = (1 \cdot 0)' = 1$, nhưng $VP = 1' \cdot 0' = 0 \cdot 1 = 0$.	$(x \cdot y)' = x' + y'$
3	Đ		
4	S	$x=1, y=0, VT = 0 + 0' \cdot 1 = 1$, nhưng $VP = 0$	$x + x' \cdot y = x + y$
5	Đ		

Câu 2.1 (Phân tích). Đẳng thức #4 sai còn #5 đúng, dù chỉ khác nhau một ký hiệu. So sánh #4 với định lý hấp thụ $x + x \cdot y = x$ ở slide và giải thích vì sao dễ nhầm lẫn giữa hai trường hợp này.

Trả lời: Đẳng thức #4 có hình thức rất dễ nhầm với định lý hấp thụ ($x + xy = x$). Sự khác biệt nằm ở dấu phẩy (phủ định) của x' , làm thay đổi hoàn toàn bản chất đại số.

Câu 2.2 (Áp dụng). Đẳng thức #3 tương ứng tiên đề nào ở slide? Viết **đẳng thức đối ngẫu** của nó và cho biết đẳng thức đó đúng hay sai (dựa vào nguyên lý đối ngẫu ở slide).

Trả lời: Đẳng thức #3 là luật phân phối. Đối ngẫu của nó là $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$, và đẳng thức này là đúng.

Từ kiểm chứng đến chứng minh

CHỨNG MINH (a) Chứng minh đẳng thức #5 bằng tiên đề/định lý. Điền tên tiên đề/định lý đã dùng ở mỗi bước.

Biểu thức	Vì (tiên đề / định lý nào?)
$x + x' \cdot y$	(bắt đầu)
$= (x + x') \cdot (x + y)$	(Luật phân phối)
$= 1 \cdot (x + y)$	(Luật phần bù)
$= x + y$	(Luật trung hòa)


CHỨNG MINH (b) Đơn giản $F(A, B, C) = ABC + A'B + ABC'$ (bài tập ở slide) bằng đại số Boole. Ghi từng bước và quy tắc áp dụng.

Bước	Biểu thức	Quy tắc áp dụng
0	$F = ABC + A'B + ABC'$	(đề bài)
1	$= ABC + ABC' + A'B$	(Luật giao hoán)
2	$= AB(C + C') + A'B$	(Luật phân phối)
3	$= AB(1) + A'B$	(Luật phần bù)
4	$= AB + A'B$	(Luật trung hòa)
5	$= B(A + A') = B(1) = B$	(Luật phân phối và phần bù)
Kết quả rút gọn: $F =$		B

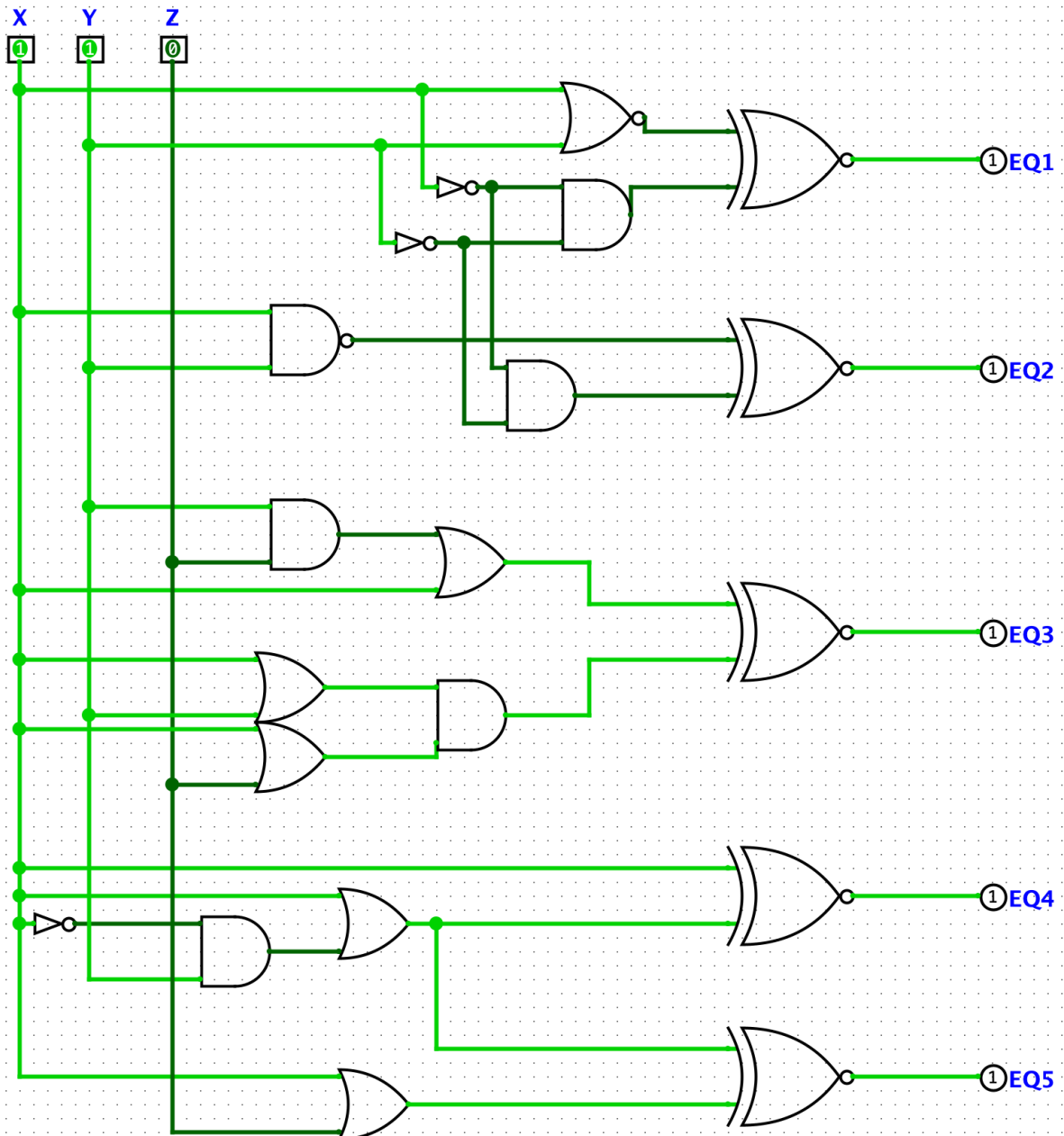Câu 2.3 (Đánh giá). Kiểm chứng bằng bảng chân trị cần 2^n hàng cho n biến. Với một đẳng thức 10 biến cần bao nhiêu hàng? Khi nào Sinh viên tin vào kiểm chứng bằng mô phỏng, khi nào cần chứng minh đại số?

Trả lời: Đẳng thức 10 biến cần $2^{10} = 1024$ hàng. Sinh viên nên tin vào mô phỏng khi số lượng biến ít nhưng bắt buộc phải chứng minh đại số khi số biến quá lớn hoặc cần lập luận để chứng minh tính tổng quát.

Dán ảnh chụp mạch TN2 và bảng Analyze Circuit ▶ Table



8 of 8 rows shown							
X	Y	Z	EQ1	EQ2	EQ3	EQ4	EQ5
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

THÍ NGHIỆM 3 — Từ đặc tả đến dạng chính tắc và mạch

Thời lượng gợi ý: 45 phút · Circuit: TN3 · Điểm: 2,0

Bài toán “Bộ lọc kênh”

Một hệ thống có 16 kênh, đánh số $N = 0 \dots 15$ và truyền đi bằng mã nhị phân 4 bit **ABCD** (A là MSB): $N = 2^3A + 2^2B + 2^1C + 2^0D$. Chỉ những kênh có số hiệu là **số nguyên tố** được phép kích hoạt. Mạch cần thiết kế có 4 ngõ vào A, B, C, D và ngõ ra **F = 1** khi N là số nguyên tố.

Số nguyên tố: số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Bước 3.1 – Lập bảng chân trị. Điền cột F cho từng giá trị N.

Bảng 6. Bảng chân trị F(A, B, C, D)

N	A	B	C	D	F	N	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	9	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1	10	1	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1	11	1	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0	12	1	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1	13	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	14	1	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1	15	1	1	1	1	0

Câu 3.1 (Hiểu). Sinh viên xếp $N = 0$ và $N = 1$ vào loại nào ($F = 0$ hay $F = 1$)? Dựa vào phần nào của định nghĩa?

Trả lời: Xếp $N=0$ và $N=1$ vào loại $F=0$, dựa vào phần định nghĩa "số tự nhiên lớn hơn 1".

Dạng chính tắc và chi phí

Bước 3.2 – Viết dạng chính tắc từ Bảng 6 (tham khảo ký hiệu minterm/maxterm ở slide).

SoP chính tắc: $F = \Sigma m(\dots)$. Các chỉ số minterm:	2,3,5,7,11,13
PoS chính tắc: $F = \Pi M(\dots)$. Các chỉ số maxterm:	0,1,4,6,8,9,10,12,14,15
Viết đầy đủ SoP chính tắc (các minterm theo A, B, C, D):	$A'B'CD' + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD + AB'CD + ABC'D$

Tính chi phí theo công thức $C(B) = O(B) + \Sigma P_j(B)$ ở slide *Tối ưu luận lý*. Với PoS, áp dụng tương tự: đếm số thừa số tổng và số literal trong mỗi thừa số.

Dạng	Số term $O(B)$	Số literal mỗi term	$C(B)$
SoP chính tắc	6	4	30
PoS chính tắc	10	4	50

DỰ ĐOÁN Chưa vẽ bìa Karnaugh. Theo Sinh viên, sau khi **tối ưu tối đa**, dạng nào sẽ có chi phí thấp hơn? (Ghi lại để đối chiếu ở Thí nghiệm 4.)

☒ SoP rẻ hơn	☐ PoS rẻ hơn	☐ Bằng nhau	Lý do (ngắn):
<i>Lý do: Dạng SoP rẻ hơn. Lý do: Hàm này có số lượng số 1 ít hơn hẳn số lượng số 0 (6 so với 10), dẫn đến biểu thức SoP cần ít cổng AND và ít ngõ vào tổng thể hơn.</i>			

Hiện thực dạng SoP chính tắc trên Logisim

DỤNG MẠCH Trong circuit **TN3**, dựng F ở dạng SoP chính tắc từ Bước 3.2: 4 Input Pin **A, B, C, D**, các cổng NOT cần thiết, các cổng **AND 4 ngõ vào** (mỗi minterm một cổng), một cổng **OR** nhiều ngõ vào và 1 Output Pin **F**. Đổi Number of Inputs cho đúng.

Gợi ý bố trí: kéo 8 đường dọc ứng với A, A', B, B', C, C', D, D', rồi nối từng cổng AND vào đúng đường cần lấy. Cách này dễ kiểm tra và dễ sửa lỗi.

KIỂM CHỨNG Dùng Analyze Circuit ► Table, so sánh với Bảng 6 rồi hoàn thành Bảng 7. Nếu có hàng không khớp, ghi lại nguyên nhân Sinh viên tìm ra.

Bảng 7. Thống kê mạch SoP chính tắc


Số cổng AND (mỗi cổng mấy ngõ vào?)	6 cổng, mỗi cổng có 4 ngõ vào
Số cổng OR (mấy ngõ vào?)	1 cổng, có 6 ngõ vào
Số cổng NOT	4 cổng
Tổng số chân vào của các cổng AND và OR (không tính NOT)	30
Số hàng của Analyze Circuit khớp với Bảng 6 (trên 16)	16/16
Lỗi đã gặp và cách phát hiện (nếu có)	Không có

Câu 3.2 (Phân tích). So sánh “tổng số chân vào của các cổng AND/OR” ở Bảng 7 với $C(B)$ tính ở Bước 3.2. Sinh viên nhận xét gì về ý nghĩa của công thức chi phí? (Chú ý: một term chỉ có 1 literal thì tương ứng với gì trong mạch?)

Trả lời: Giá trị $C(B)$ ở Bước 3.2 và tổng số chân vào của cổng AND, cổng OR trong Bảng 7 có cùng mức giá trị là 30.

Nhận xét: Qua đó, ta thấy ý nghĩa thực tế của $C(B)$ là dùng để thống kê số lượng đầu vào của các cổng logic cấu thành nên mạch. Đối với term chỉ có 1 literal, nó sẽ tương ứng với một dây tín hiệu đầu vào trơn, hay nói cách khác literal chính là đại diện cho một chân cắm của cổng logic đó.

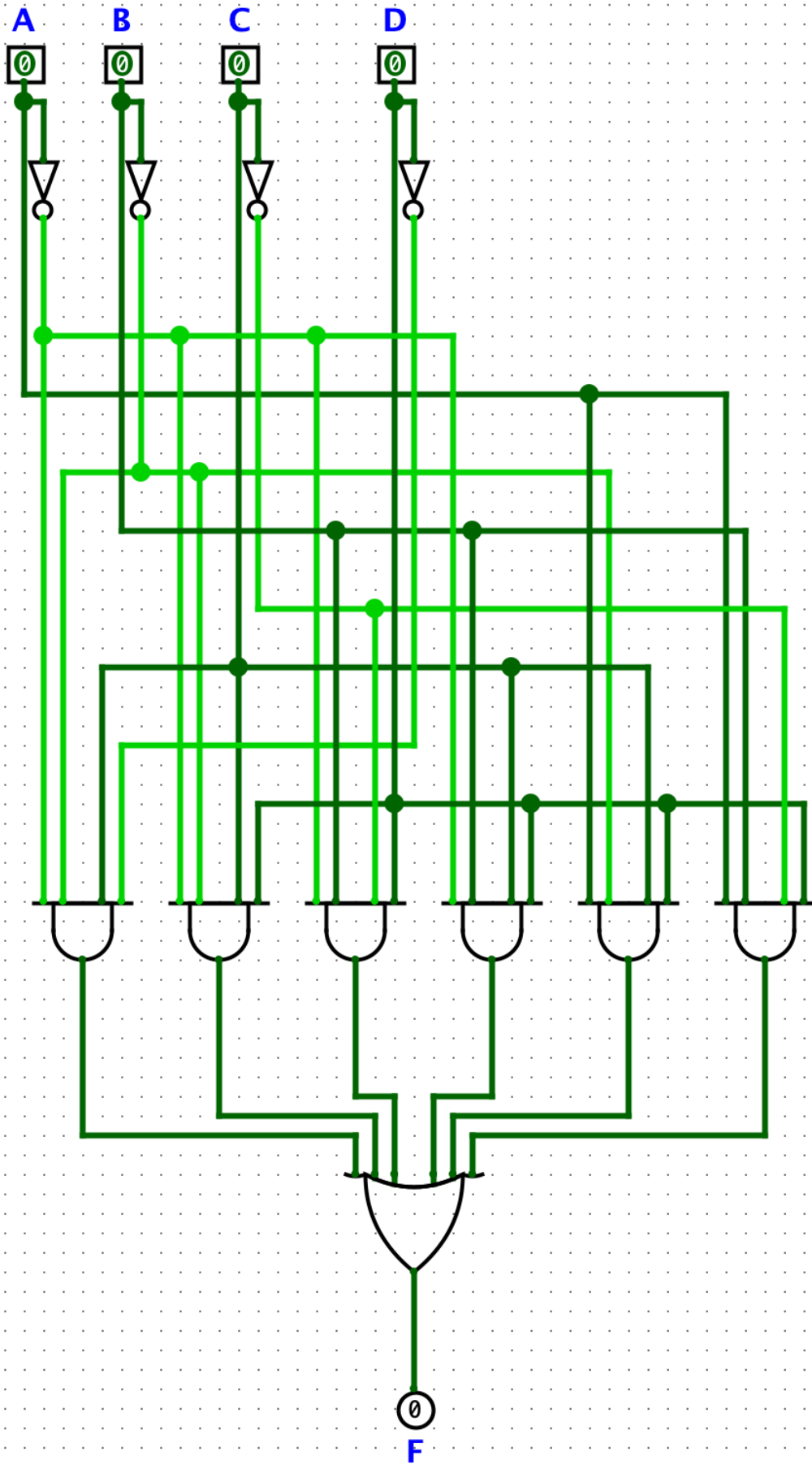Dán ảnh chụp mạch TN3 và bảng Analyze Circuit ► Table



16 of 16 rows shown

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

THÍ NGHIỆM 4 — Tối ưu luận lý: đại số Boole và bìa Karnaugh

Thời lượng gợi ý: 55 phút · Circuit: TN4 · Điểm: 3,0

A. Khởi động: bìa Karnaugh 3 biến

Bước 4.1. Vẽ bìa Karnaugh cho hàm $F(A, B, C) = ABC + A'B + ABC'$ (hàm Sinh viên đã rút gọn bằng đại số ở Bước 2.5b). Điền giá trị F vào bìa, gom nhóm và so sánh với kết quả đại số.

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1

Nhóm gom được (số ô, các minterm)	4 ô, các minterm(m2, m3, m6, m7)
Biểu thức sau khi gom	B
Chi phí C(B): trước khi rút gọn → sau khi rút gọn	Trước: 11 / Sau: 1
Có trùng với kết quả đại số ở Bước 2.5b không?	Có

B. Tối ưu hàm “Bộ lọc kênh” bằng bìa Karnaugh 4 biến

Bước 4.2 – Điền bìa. Chuyển Bảng 6 sang bìa Karnaugh. Chú ý thứ tự **mã Gray** của hàng và cột (00, 01, 11, 10).

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	0	0
10	0	0	1	0

Tự kiểm tra vị trí trước khi gom nhóm: ô ở hàng và cột dưới đây là minterm số mấy?

AB = 01, CD = 10 →	m_6	AB = 11, CD = 01 →	m_13	AB = 10, CD = 11 →	m_11
--------------------	-----	--------------------	------	--------------------	------

Bước 4.3 – Gom nhóm 1 (SoP). Mỗi nhóm là một term của biểu thức tối giản. Điền Bảng 8 (thừa hàng nào thì để trống).

Bảng 8. Các nhóm gom theo minterm

Nhóm	Các ô (m)	Số ô	Biến bị loại	Term
1	m_2, m_3	2	D	$A'B'C$
2	m_3, m_7	2	B	$A'CD$
3	m_5, m_7	2	C	$A'BD$
4	m_5, m_{13}	2	A	$BC'D$
5	m_3, m_{11}	2	A	$B'CD$
$F_{SoP} =$	$A'B'C + A'BD + BC'D + B'CD$		$C(B) =$	16

Câu 4.1 (Phân tích). Ô minterm nào chỉ có **một** cách gom nhóm? Ô nào có **nhiều hơn một** cách gom lớn nhất? Nếu chọn cách gom khác nhau cho cùng một ô, chi phí có thay đổi không? Điều đó nói gì về tính **duy nhất** của dạng tối giản?

Trả lời (ghi cả các biểu thức tối giản khác nhau nếu có): Ô m_2, m_{11}, m_{13} chỉ có một cách gom. Ô m_5, m_7 có nhiều hơn một cách gom. Dù chọn cách nào, chi phí $C(B)$ vẫn không đổi vì kích thước nhóm bằng nhau (gom 2 ô), điều này chứng minh dạng tối giản của một hàm có thể không duy nhất.

Bước 4.4 – Gom nhóm 0 (PoS). Gom các ô có $F = 0$. Theo slide, với nhóm maxterm: biến mang giá trị **0** giữ nguyên, biến mang giá trị **1** lấy bù; các thừa số nối với nhau bằng phép AND.

Bảng 9. Các nhóm gom theo maxterm

Nhóm	Các ô (M)	Số ô	Biến bị loại	Thừa số tổng
1	M_0, M_1, M_8, M_9	4	A, D	$B + C$
2	M_0, M_4, M_{12}, M_8	4	A, B	$C + D$
3	M_4, M_6, M_{12}, M_{14}	4	A, C	$B' + D$
4	$M_8, M_{10}, M_{12}, M_{14}$	4	B, C	$A' + D$
5	M_{14}, M_{15}	4	D	$A' + B' + C'$
$F_{PoS} =$	$(B+C)(C+D)(B' + D)(A' + D)$ $(A' + B' + C')$		$C(B) =$	16

Câu 4.2 (Hiểu). Có nhóm nào gồm các ô **không nằm sát nhau** trên hình vẽ (nằm ở hai mép đối diện của bìa)? Vì sao nhóm đó vẫn hợp lệ?

Trả lời: Các ô nằm ở hai mép đối diện của bìa vẫn hợp lệ khi gom chung vì bìa Karnaugh được cuộn tròn, đảm bảo các ô mép trái-phải hoặc trên-dưới vẫn chỉ khác nhau đúng 1 bit (tính chất kề nhau của mã Gray).

C. Kiểm chứng và so sánh trên Logisim

DỤNG MẠCH Trong circuit **TN4**: sao chép (Ctrl+C / Ctrl+V) mạch SoP chính tắc từ TN3 để có ngõ ra **F_can**. Dựng thêm mạch **SoP tối giản** (ngõ ra **F_sop**) và mạch **PoS tối giản** (ngõ ra **F_pos**), dùng **chung** 4 Input Pin A, B, C, D và tận dụng các đường bù đã có. Khuyến khích thêm 2 cổng XNOR để có $EQ1 = (F_can \equiv F_sop)$ và $EQ2 = (F_can \equiv F_pos)$.

KIỂM CHỨNG Dùng Analyze Circuit ► Table và đếm số hàng mà các ngõ ra trùng nhau.

Số hàng (trên 16) mà $F_can = F_sop$	16/16
Số hàng (trên 16) mà $F_can = F_pos$	16/16
Nếu có hàng không trùng: nhóm/term nào bị sai, sửa thế nào?	Không có

Bảng 10. So sánh chi phí các dạng biểu thức của cùng một hàm

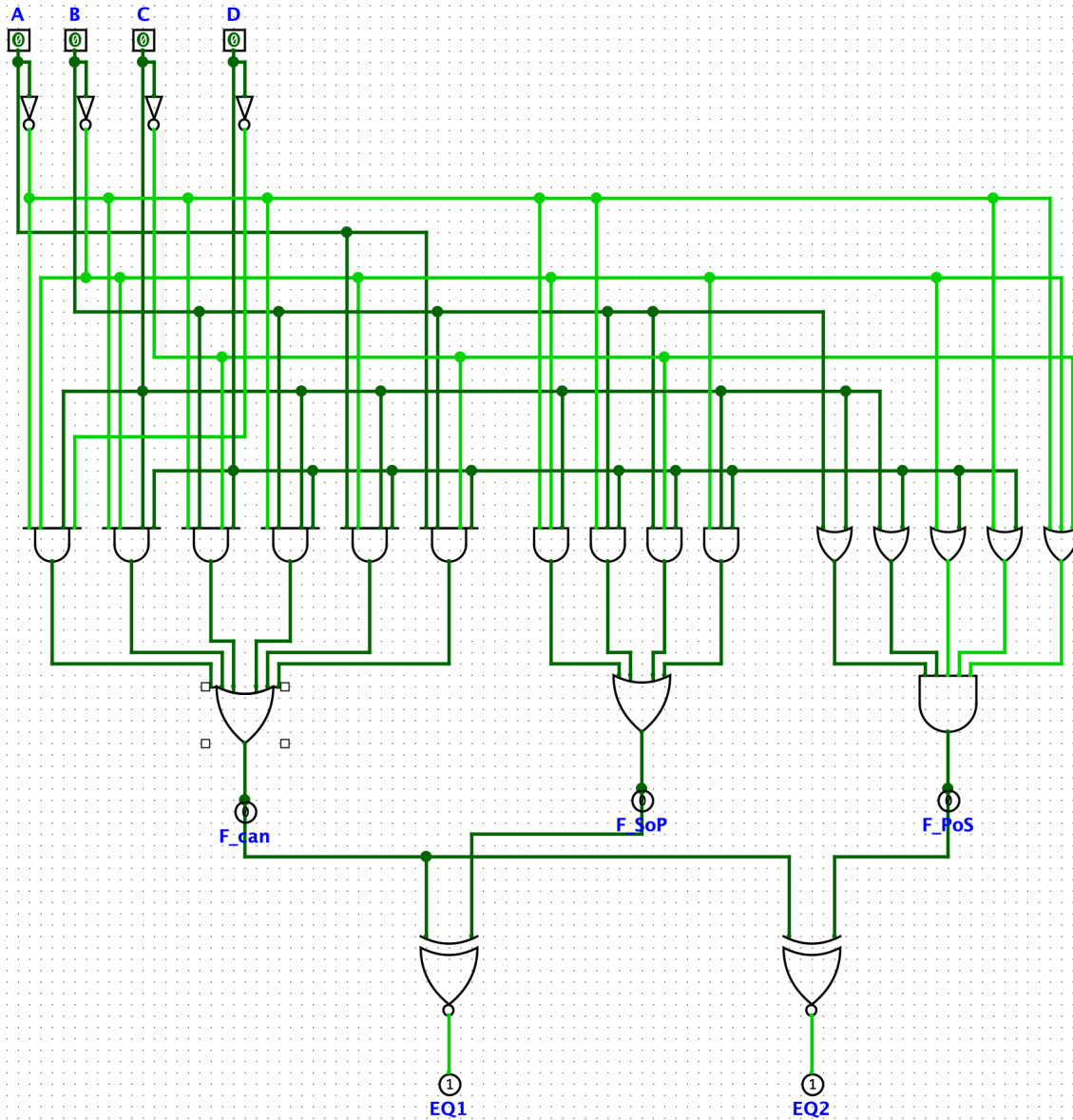
Dạng biểu thức	O(B)	Tổng literal	C(B)	Số cổng AND/OR (đếm trên Logisim)	Số cổng NOT
SoP chính tắc	6	24	30	7	4
SoP tối giản	4	12	16	5	3
PoS chính tắc	10	40	50	11	4
PoS tối giản	5	11	16	6	3

Câu 4.3 (Đánh giá). Đối chiếu với dự đoán ở Bước 3.2. Điều gì quyết định biểu thức tối giản rẻ hay đắt: số ô 1/ô 0 trong bìa, hay **kích thước** các nhóm gom được? Giải thích bằng số liệu ở Bảng 10.

Trả lời: Điều quyết định biểu thức rẻ hay đắt là kích thước của các nhóm gom được, không đơn thuần chỉ là tổng số ô 1 hay ô 0. Nhóm càng lớn thì càng có nhiều biến bị triệt tiêu, dẫn đến số lượng literal trong term đó giảm đi (tiết kiệm chân cổng logic).

KIỂM CHỨNG Mở Analyze Circuit ► **Minimized** (nếu có) cho mạch **F_can**, và ghi lại biểu thức mà công cụ đưa ra.

Biểu thức tối giản do Logisim đưa ra	$A'B'C + B'CD + A'BD + BC'D$
Trùng với nghiệm SoP nào của Sinh viên? Chi phí có bằng không?	Trùng với thí nghiệm SoP ở bảng 8. Chi phí có bằng nhau và bằng 16

Dán ảnh chụp mạch TN 4 (F_{can} , F_{sop} , F_{pos}) và bảng Analyze Circuit ▶ Table

16 of 16 rows shown								
A	B	C	D	F_SoP	F_PoS	F_can	EQ1	EQ2
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1

THÍ NGHIỆM 5 (mở rộng) — Khi bìa Karnaugh “bó tay”

Thời lượng gợi ý: 20 phút · Circuit: TN5 · Điểm: 1,0

Tình huống “Đèn hành lang 3 công tắc”

Một hành lang có ba công tắc **A, B, C** ở ba đầu. Gạt **bất kỳ** công tắc nào cũng làm đèn đổi trạng thái (đang sáng thì tắt, đang tắt thì sáng). Ban đầu cả ba công tắc ở vị trí 0 và đèn tắt. Ngõ ra $F = 1$ khi đèn sáng.

Bước 5.1 – Lập bảng chân trị. Gợi ý: đi theo thứ tự $000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 010 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 100$ (mỗi bước chỉ gạt **một** công tắc) và suy ra F .

Bảng 11. Bảng chân trị $F(A, B, C)$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Câu 5.1 (Hiểu). Vì sao thứ tự đi ở gợi ý lại tiện cho việc điền F ? Nó giống quy tắc nào mà Sinh viên đã dùng khi đánh nhãn hàng và cột của bìa Karnaugh?

*Trả lời: Thứ tự đi ở gợi ý tiện lợi vì mỗi bước chỉ có đúng 1 bit thay đổi, ta chắc chắn F sẽ đảo giá trị so với bước trước. Nó hoàn toàn giống với **mã Gray** dùng để đánh nhãn hàng và cột trên bìa Karnaugh.*

Bước 5.2 – Bìa Karnaugh 3 biến. Điền F vào bìa.

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Câu 5.2 (Phân tích). Có gom được nhóm từ 2 ô trở lên không? Giải thích bằng cách xét hai ô kề nhau (khác nhau đúng 1 bit ngõ vào) và giá trị F của chúng. Từ đó viết SoP tối giản và tính $C(B)$.

*Trả lời: Khi điền vào bìa Karnaugh, bạn sẽ thấy các số 1 nằm xen kẽ như bàn cờ caro. **Không thể gom được nhóm 2 ô trở lên** vì hai ô kề nhau luôn có giá trị F khác nhau (1 cạnh 0).*

DỤNG MẠCH Trong circuit TN5, dựng $F = A \oplus B \oplus C$ bằng **2 cổng XOR 2 ngõ vào** (dùng chung nhãn A, B, C, F). Kiểm tra với Bảng 11 (Poke hoặc Analyze Circuit).

Số hàng khớp với Bảng 11 (trên 8)

8/8

ĐÁNH GIÁ Thêm công tắc thứ tư, thứ năm... thì sao? Điền Bảng 12 (với $n = 4, 5$ hãy suy luận từ cấu trúc bìa/bảng chân trị, không cần vẽ hết).


Bảng 12. SoP tối giản và XOR khi số công tắc tăng

Số công tắc n	Số term của SoP tối giản	Số cổng XOR 2 ngõ vào
3	$2^{3-1} = 4$	$3 - 1 = 2$
4	$2^{4-1} = 8$	$4 - 1 = 3$
5	$2^{5-1} = 16$	$5 - 1 = 4$

Câu 5.3 (Đánh giá – câu hỏi mở). Công thức chi phí $C(B)$ ở slide có phản ánh đúng chi phí của phương án XOR không? “Bìa Karnaugh không rút gọn được” có nghĩa là hàm không thể hiện thực gọn hơn không? Khi thiết kế, Sinh viên sẽ chọn phương án nào và dựa vào tiêu chí gì? (Không có một đáp án duy nhất; hãy nêu lập luận của Sinh viên.)

Trả lời: Công thức $C(B)$ trên slide chỉ đếm các cổng AND/OR/NOT cơ bản, nên nó không phản ánh đúng sự tối ưu của mạch khi dùng XOR. "Bìa Karnaugh không rút gọn được" chỉ có nghĩa là hàm không thể tối giản thêm dưới dạng SoP/PoS truyền thống, chứ không phải là mạch không thể hiện thực nhỏ gọn hơn. Trong thực tế thiết kế phần cứng, người ta sẽ ưu tiên chọn cổng XOR để tiết kiệm không gian diện tích vi mạch (IC) và giảm độ trễ, đặc biệt với những cấu trúc kiểm tra tính chẵn lẻ (parity logic).

Dán ảnh chụp mạch TN5

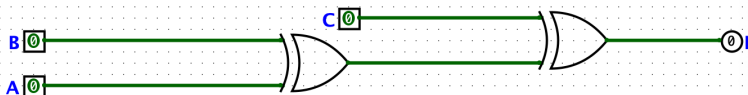

Combinational Analysis

Expression

Minimized

Inputs & Outputs

Table

-

1

0

Collapse Duplicated Rows

8 of 8 rows shown

C	B	A	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Import Table

Build Circuit

TỔNG KẾT VÀ NỘP BÀI (15 phút)

Danh sách kiểm tra trước khi nộp

☒	Nội dung
☒	File IT012_Lab01_<MSSV>.circ có đủ 5 circuit TN1, TN2, TN3, TN4, TN5 , mọi Input/Output Pin đều có nhãn.
☒	File báo cáo này đã điền đầy đủ các bảng, câu hỏi và dán ảnh chụp mạch vào các khung nét đứt.
☒	Mỗi mạch đã được kiểm chứng bằng Analyze Circuit (hoặc Poke) và số liệu ghi trong báo cáo khớp với mạch nộp.
☒	Đặt tên file báo cáo: IT012_Lab01_<MSSV>_BaoCao ; nộp cả hai file theo hướng dẫn của giảng viên.

Phản tư

Câu R1. Từ Thí nghiệm 2, Sinh viên rút ra điều gì về sự khác nhau giữa **kiểm chứng bằng mô phỏng** và **chứng minh bằng đại số**? Nếu một tình huống nên dùng mỗi cách.

Trả lời: Kiểm chứng mô phỏng rất hữu ích để thử nghiệm trực quan và tìm lỗi nhanh đối với mạch nhỏ. Chứng minh đại số quan trọng khi cần rút gọn một biểu thức nhiều biến, giúp đảm bảo tính đúng đắn toán học mà không tốn tài nguyên mô phỏng.

Câu R2. Từ Thí nghiệm 3, 4 và 5, Sinh viên sẽ cân nhắc những điều gì khi được giao tối ưu một hàm Boole mới (gom 1 hay gom 0, cách gom, loại cổng sử dụng...)?

Trả lời: Khi tối ưu mạch, bạn cần phải cân nhắc việc gom 0 hay gom 1 bằng cách nhìn vào số lượng số 0/1 trên bìa và đánh giá khả năng tạo thành các khối gom nhóm kích thước lớn.

Câu R3. Nêu **một** lỗi hoặc nhầm lẫn Sinh viên đã gặp trong buổi thực hành, Sinh viên phát hiện ra bằng cách nào và bài học rút ra là gì?

Trả lời: Một lỗi rất điển hình mà nhiều sinh viên Kỹ thuật Thông tin gặp là đặt sai chân cổng NOT hoặc nhầm lẫn giữa luật hấp thụ và các định lý khác khi rút gọn mạch; cách tốt nhất là vẽ bảng Karnaugh hoặc dùng Table của Logisim để đối chiếu lại kết quả.

Tài liệu tham khảo

- Slide bài giảng Chương 3 – Đại số Boole (IT012, Khoa Kỹ thuật Máy tính, UIT).
- Tài liệu *Hướng dẫn sử dụng Logisim* do giảng viên cung cấp.